# 3η Εργασία Εργαστηρίου

ΚΑΤΌΠΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

AM: 2124

15/04/2021

## Περιεχόμενα

	1.Περίληψη	.3
	2.Υλοποίηση	.4
	3.Αποτελέσματα	.5
	► 3.1 Μέρος 1ο – VHDL	5
	▶ Υλοποίηση κώδικα σε VHDL	5
	▶ Υλοποίηση Συμβόλου	6
	<ul><li>Υλοποίηση Κυκλώματος μέσω συμβόλου</li></ul>	
	▶ Υλοποίηση Κυμματομορφών	8
	▶ Υλοποίηση Πίνακα Αληθείας	
	Σχόλια	9
	▶ 3.2 Μέρος 2° ΌΧΙ VHDL	
	Υλοποίηση Κυκλώματος	
	▶ Υλοποίηση Συμβόλου	
	▶ Υλοποίηση Κυμματομορφών	
	Αναλυτική περιγραφή σκέψης	1

### 1. Περίληψη

Στόχος της 3ης Εργαστηριακής Ενότητας είναι η εξοικείωση με το πρόγραμμα προσομοίωσης Quartus II καθώς και η επανάληψη βασικών συνδυαστικών κυκλωμάτων της Λογικής Σχεδίασης και από τα Ψηφιακά Ηλεκτρονικά.

Στο 1° μέρος της Εργαστηριακής Ενότητας ζητείτε η υλοποίηση ενός προγράμματος σε γλώσσα vhdl με δυο εισόδους δεδομένων και δύο εισόδων επιλογής . Έπειτα το μετατρέπουμε σε σχηματικό και υλοποιούμε το κύκλωμά μας .


Στο 2° μέρος ζητείτε η υλοποίηση ενός κυκλώματος με χρήση τριών καταχωρητών στους οποίους φορτώνεται το 101011 και παραμένει σε όλους τους καταχωρητές κατά τη διάρκεια της ολίσθησης.

#### 2. Υλοποίηση


▶ Για την υλοποίηση των μερών της Εργαστηριακής Ενότητας χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Quartus II μέσω του οποίου δημιουργήσαμε των κώδικα VHDL ,τα κυκλώματα καθώς και τις κυματομορφές .

#### 3. Αποτελέσματα

▶ 3.1 Μέρος 1ο – VHDL

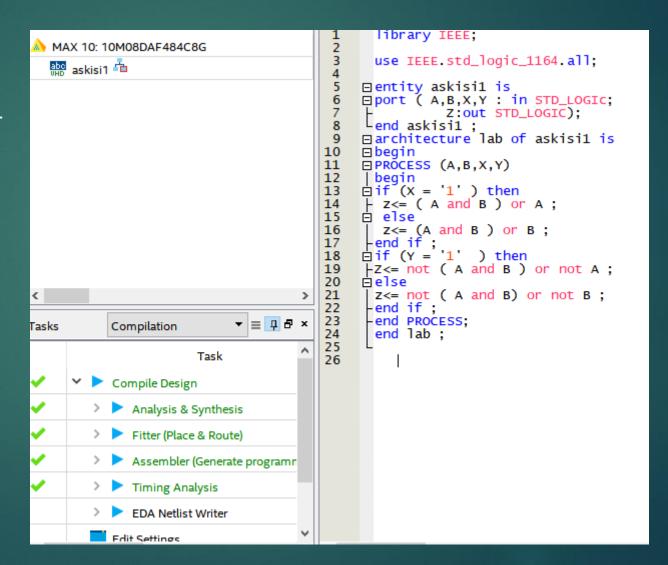


Υλοποίηση Συμβόλου

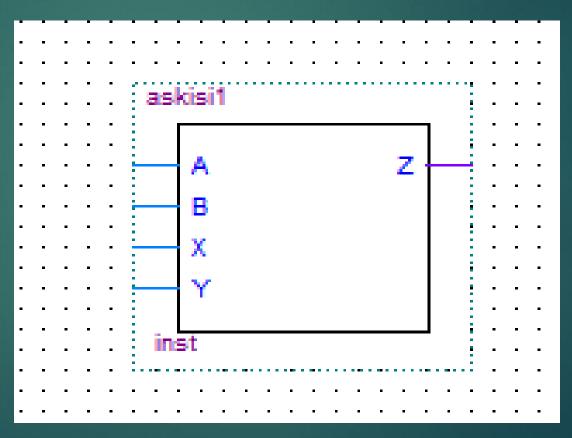


Υλοποίηση Κυκλώματος μέσω συμβόλου

Ουσιαστικά εμείς εισάγουμε τα Α και Β και με Χ ή Υ επιλέγουμε την

ανάλογη πράξη .

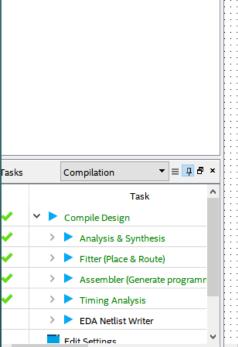

Υλοποίηση Κυμματομορφών

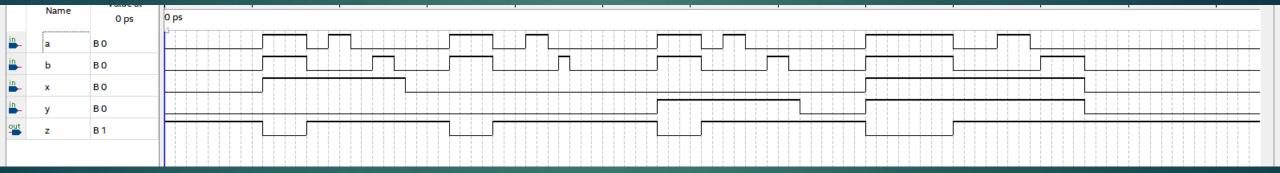


- Υλοποίηση Πίνακα Αληθείας
- Σε αυτό το σημείο θα παραλείψω τον πίνακα αληθείας και θα μεταβώ απευθείας στα σχόλια. Ο λόγος είναι η αποτελεσματικότητα του κυκλώματος σύμφωνα με τα όσα ζητάει η άσκηση και με την σείρα των πράξεων.

Έχουμε 2 εισόδους επιλογής X και Y για τις οποίες δεν διαθέτουμε κάποια ειδική πράξη όταν θα είναι και οι δυο με τιμή 1 ή τιμή 0. Επίσης η σείρα των πράξεων για παράδειγμα όταν το χ θα είναι 1 και το Y 0 δεν είναι ακριβής ποια πράξη θα εκτελεστεί (δηλαδή  $A \cdot B + A$  ή  $(A \cdot B)' + B'$ ) γιατί σύμφωνα με την άσκηση όταν χ =1 ζητείται η πράξη  $A \cdot B + A$  αλλά ταυτόχρονα είναι και το y 0 οπότε θα εκτελεστεί και η  $A \cdot B$ )' + B'.

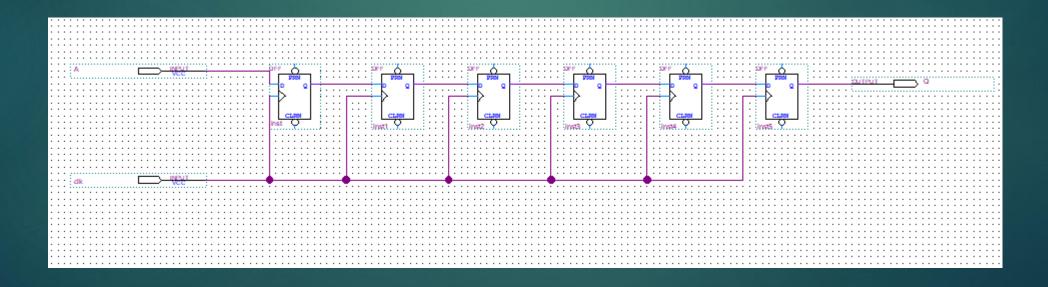
### 3.2 Μέρος 2° ΌΧΙ VHDL

Υλοποίηση Κυκλώματος
Εδώ εχουμε έναν καταχωρητή ολίσθησης με D flip-flop (6 θέσεων)
οσα χρειαζόμαστε δηλαδή για το 101011.



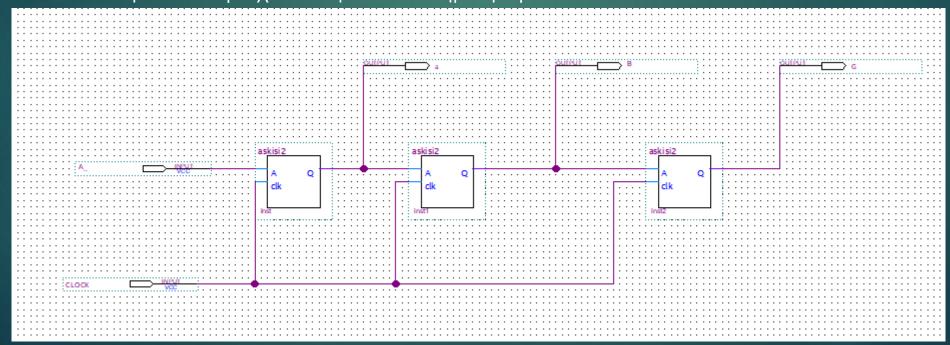
#### Υλοποίηση Συμβόλου

Αφού έχουμε μετατρέψει το παραπάνω κύκλωμα σε σύμβολο υλοποιούμε το κύκλωμά μας με τρεις καταχωρητές συνδεδεμένους μεταξύ τους αφού θέλουμε να περιέχουν την ίδια πληροφορία.



Υλοποίηση Κυμματομορφών

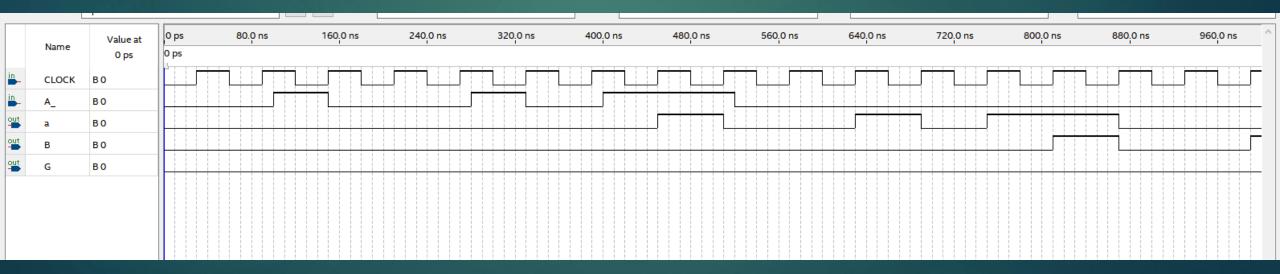Για κάποιο λόγο δεν μπορεί να εμφανίσω και τους υπόλοιπους καταχωρητές αλλά είναι προφανές ότι γίνεται καταχώρηση.



Αναλυτική περιγραφή σκέψης

Η άσκηση ζητάει η πληροφορία να παραμένει αμετάβλητη σε όλους τους καταχωρητές .Για αυτό η λύση είναι η έξοδος του κάθε κατααχωρητή να συνδέεται ξανά με την είσοδό του .Στο περιβάλλον του Quartus αυτό δεν είναι επιτρεπτό.